



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: Dynasty**

**ALUNOS:**

**Marcus Vinicius Maia dos Santos - 2022007001**

**Filipe Gabriel Tomaz Brito - 2022010099**

**Eduardo Coutinho de Souza - 2022007610**

**Boa Vista - RR  
2023**

## **RESUMO**

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador 16bits, utilizando do software Quartus Prime, da linguagem Assembly MIPS e da linguagem VHDL (Very High-Speed Integration Circuit HDL). O processador em questão é um RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 16 bits.

O relatório então servirá de instrumento de avaliação dos alunos para a disciplina de AOC (Arquitetura e Organização de Computadores), ministrada pelo professor Herbert Oliveira Rocha.

## SUMÁRIO

1. Especificação .....	6
1.1. Plataforma de Desenvolvimento .....	6
1.2. Conjunto de Instruções .....	6
1.3. Descrição do Hardware.....	9
1.3.1. ALU .....	9
1.3.2. BANCO_REGISTRADORES .....	10
1.3.3. CONTADOR_SINCRONO .....	11
1.3.4. DIVISOR.....	12
1.3.5. EXTENSOR_6X16 .....	12
1.3.6. MUX_2X1 .....	13
1.3.7. PC .....	13
1.3.8. RAM .....	14
1.3.9. ROM .....	15
1.3.10. UNIDADE_DE_CONTROLE .....	16
1.4. Datapath .....	19
2. Simulações e Testes .....	21
2.1. Teste ADDI, SUB e SUBI .....	21
2.2. Teste ADD e ADDI .....	21
2.3. Teste BEQ .....	22
2.4. Teste LI .....	22
2.5. Teste FIBONACCI .....	22
3. Considerações Finais .....	23
4. Repositório .....	23

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Especificações no Quartus Prime.....	6
Figura 2: RTL Viewer da ALU.....	10
Figura 3: RTL Viewer do BANCO_REGISTRADORES.....	11
Figura 4: RTL Viewer do CONTADOR_SINCRONO.....	12
Figura 5: RTL Viewer da DIVISOR.....	12
Figura 6: RTL Viewer do EXTENSOR_6X16.....	13
Figura 7: RTL Viewer do MUX_2X1.....	13
Figura 8: RTL Viewer do PC.....	14
Figura 9: RTL Viewer da RAM.....	14
Figura 10: RTL Viewer da ROM.....	15
Figura 11: RTL Viewer da UNIDADE_DE_CONTROLE.....	18
Figura 12: Datapath.....	19
Figura 13: Datapath para instrução tipo R.....	19
Figura 14: Datapath para instrução tipo I.....	20
Figura 15: Datapath para instrução tipo J.....	20

## **LISTA DE TABELAS**

Tabela 1: Opcodes suportados pelo processador Dynasty.....	6
Tabela 2: Relações entre OPCODES e flags na UNIDADE_DE_CONTROLE.....	17

## 1. ESPECIFICAÇÃO

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador Dynasty, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

### 1.1. Plataforma de Desenvolvimento

Para a implementação do processador - foi utilizada a IDE Quartus Prime:

**Figura 1 - Especificações no Quartus Prime**

Flow Status	Successful - Tue Nov 28 21:44:40 2023
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	ProjetoAOC
Top-level Entity Name	CPU_DYNASTY
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	9 / 56,480 ( < 1 % )
Total registers	40
Total pins	130 / 268 ( 49 % )
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 ( 0 % )
Total DSP Blocks	0 / 156 ( 0 % )
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 13 ( 0 % )
Total DLLs	0 / 4 ( 0 % )

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.2. Conjunto de Instruções

O processador possui 2 registradores: \$s0 e \$s1. Assim como 10 formatos de instruções de 16 bits cada, instruções do tipo R, I e J. Seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- Opcode: indica ao processador qual a instrução a ser executada;
- Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. Instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte.

### **Tipos de Instruções:**

- Tipo R: Este tipo de instrução trata de operações aritméticas.
  - Formato para escrita de código na linguagem MIPS:

Opcode	rs	rt
--------	----	----

- Formato para escrita em código binário:

<b>Instrução do tipo R</b>		
Opcode	rs	rt
4bits	6bits	6bits
15-12	11-6	5-0

- Tipo I: Este tipo de instrução aborda carregamentos diretos na memória.
  - Formato para escrita de código na linguagem MIPS:

Opcode	rs	Imediato
--------	----	----------

- Formato para escrita em código binário:

<b>Instrução do tipo I</b>		
Opcode	rs	Imediato
4bits	6bits	6bits
15-12	11-6	5-0

- Tipo J: Este tipo de instrução é responsável por desvios condicionais e incondicionais.
  - Formato para escrita de código na linguagem MIPS:

Opcode	Endereço
--------	----------

- Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo J	
Opcode	Endereço
4bits	12bits
15-12	11-0

### Visão geral das instruções do Processador Dynasty:

O número de bits do campo Opcode das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total de 16 Opcodes que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

**Tabela 1 – Opcodes suportados pelo Processador Dynasty**

Opcode	Sintaxe	Formato	Significado	Exemplo
0000	ADD	R	Soma	<i>add \$s0, \$s1</i>
0001	ADDI	I	Soma imediata	<i>addi \$s0, 1</i>
0010	SUB	R	Subtração	<i>sub \$s0, \$s1</i>
0011	SUBI	I	Subtração imediata	<i>subi \$s0, 3</i>
0100	LW	I	Load	<i>lw \$s0 ram (00)</i>
0101	SW	I	Store	<i>sw \$s0 ram (00)</i>
0110	LI	I	Load imediato	<i>li \$s0 2</i>
0111	BEQ	J	Branch Equal	<i>beq endereço</i>
1000	IF	J	If Equal	<i>if \$s0 \$s1</i>
1001	JUMP	J	Jump	<i>j endereço (0000)</i>



### **1.3. Descrição do Hardware**

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Dynasty, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

#### **1.3.1. ALU**

O componente ALU (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas (considerando apenas resultados inteiros), dentre elas: soma, subtração e adicionalmente operações de comparação de valor como o BEQ.


A ALU possui 4 valores como entrada:

- A: dado de 2 bytes;
- B: dado de 2 bytes;
- CLOCK: dado de 1 bit;
- OP: opcode de 4 bits.

A ALU possui 3 valores como saída:

- S: resultado de 2 bytes;
- Z: resultado de 1 bit, utilizado para verificar se o valor retornado é zero;
- OVERFLOW: resultado de 1 bit utilizado para verificar se a operação resulta num overflow.

**Figura 2 - RTL Viewer da ALU**

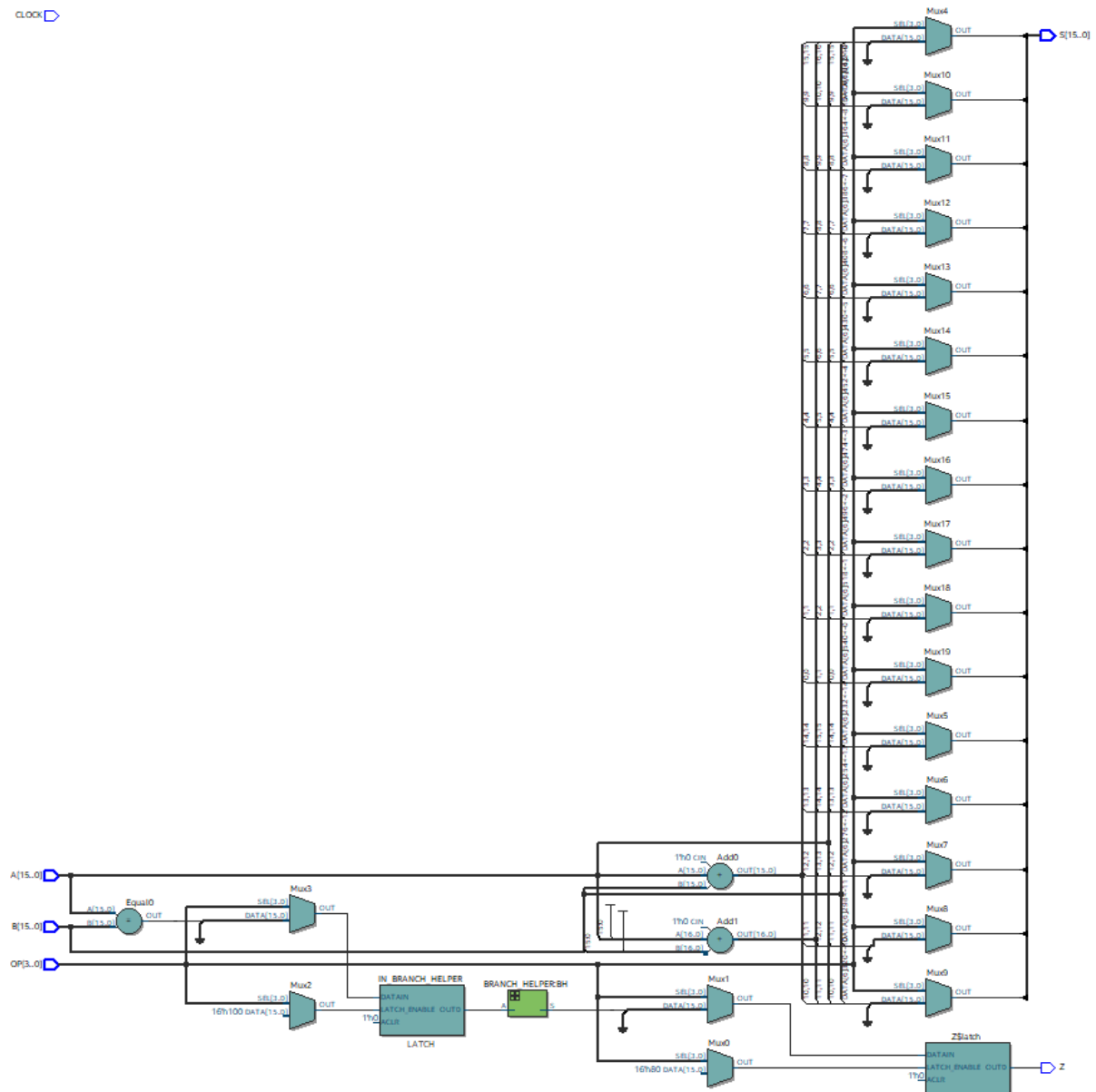

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.2. BANCO\_REGISTRADORES

O componente BANCO\_REGISTRADORES tem como principal objetivo escrever, ler e armazenar valores nos registradores.


O BANCO\_REGISTRADORES possui 5 valores como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- REG\_WRITE: dado de 1 bit que indica se tem escrita em registradores;
- REG1\_IN e REG2\_IN: dados de 4 bits que indicam sobre quais registradores devem ser executadas as operações.

O BANCO\_REGISTRADORES possui 2 valores como saída:

- REG1\_OUT e REG2\_OUT: dados de 2 byte armazenados nos registradores.

**Figura 3 - RTL Viewer do BANCO\_REGISTRADORES**

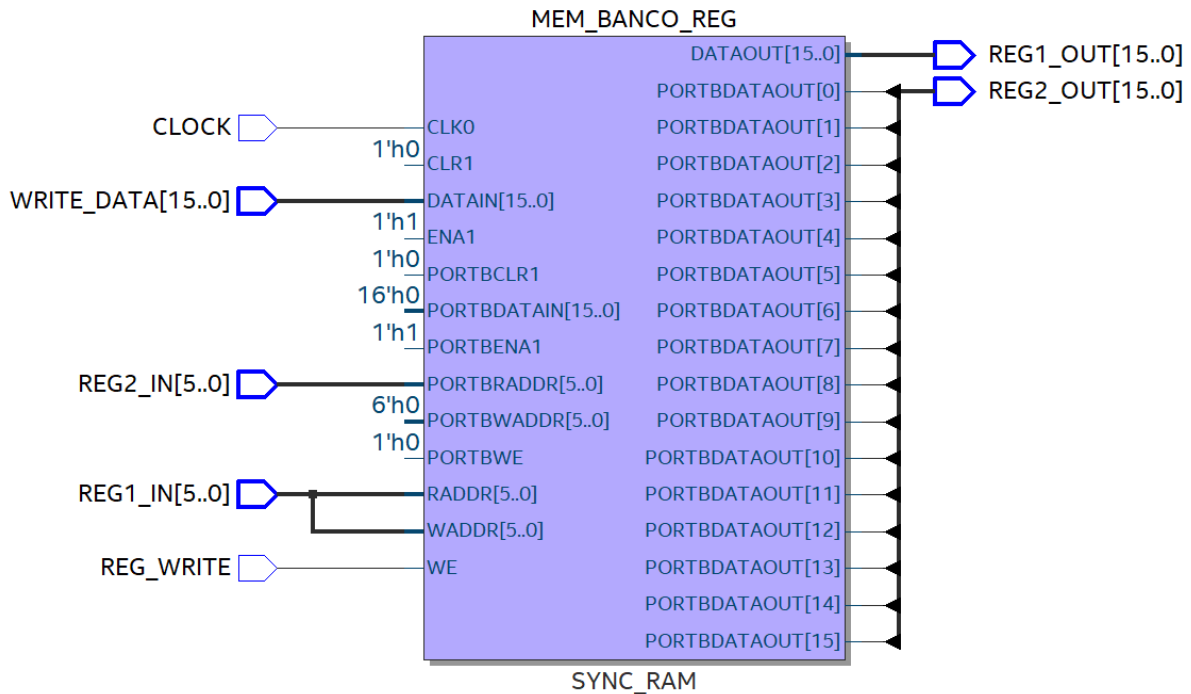

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.3. CONTADOR\_SINCRONO

O componente CONTADOR\_SINCRONO tem como objetivo somar 1 ao PC, avançando assim para a próxima linha de código do programa na memória ROM.


O CONTADOR\_SINCRONO possui 2 valores como entrada:

- A: dado de 2 bytes equivalente ao endereço no PC;
- CLOCK: dado de 1 bit.

O CONTADOR\_SINCRONO possui uma saída como valor:

- S: PC + 1.

**Figura 4 - RTL Viewer do CONTADOR\_SINCRONO**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

#### 1.3.4. DIVISOR

O componente DIV\_INSTRUCAO divide a instrução recebida em 4 trilhas, que são utilizadas para definir qual o tipo de instrução a ser executada e quais seus operandos.


O componente DIV\_INSTRUCAO recebe como entrada:

- INSTRUCTION: dado de 2 bytes com a instrução.

O componente DIV\_INSTRUCAO tem como saída:

- ADDRESS: dado de 4 bits com endereço;
- OPCODE: dado de 4 bits com o opcode;
- RS: dado de 4 bits com o primeiro operando;
- RT: dado de 4 bits com o segundo operando.

**Figura 5 - RTL Viewer do DIVISOR**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

#### 1.3.5. EXTENSOR\_6X16

O componente EXTENSOR\_6X16 estende um sinal de 6 bits para um de 2 bytes.


O componente EXTENSOR\_6X16 recebe como entrada:

- A: dado de 6 bits a ser estendido.

O componente EXTENSOR\_6X16 tem como saída:

- S: dado de 2 bytes estendido.

Figura 6 - RTL Viewer do EXTENSOR\_6X16

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.6. MUX\_2X1

O componente MUX\_2X1 seleciona um entre dois dados de 1 byte com base num seletor.


O componente MUX\_2X1 recebe como entrada:

- A e B: dados de 2 bytes;
- SELECTOR: dado de 1 bit.

O componente MUX\_2X1 tem como saída:

- RESULT: dado de 2 bytes que foi selecionado.

Figura 8 - RTL Viewer do MUX\_2X1

 

Fonte: Elaborada pelos autores

### 1.3.7. PC

O componente PC(PROGRAM\_COUNTER) é responsável por passar a linha de código do programa que deve ser executada.


O componente PC recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- ADDRESS\_IN: dado de 2 bytes com a linha atualizada.

O componente PC tem como saída:

- ADDRESS\_OUT: dado de 2 bytes com a linha atual.

**Figura 9 - RTL Viewer do PC**

 

Fonte: Elaborada pelos autores

### 1.3.8. RAM

O componente RAM é responsável por armazenar e ler até 8 posições de 16 bits por meio de instruções load e store.


O componente RAM recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- A: dado de 2 bytes a ser escrito;
- ADDRESS: dado de 2 bytes com endereço;
- MEM\_WRITE: dado de 1 bit que serve como flag;
- MEM\_READ: dado de 1 bit que serve como flag.

O componente RAM tem como saída:

- S: dado de 2 bytes com o resultado.

**Figura 10 - RTL Viewer da RAM**

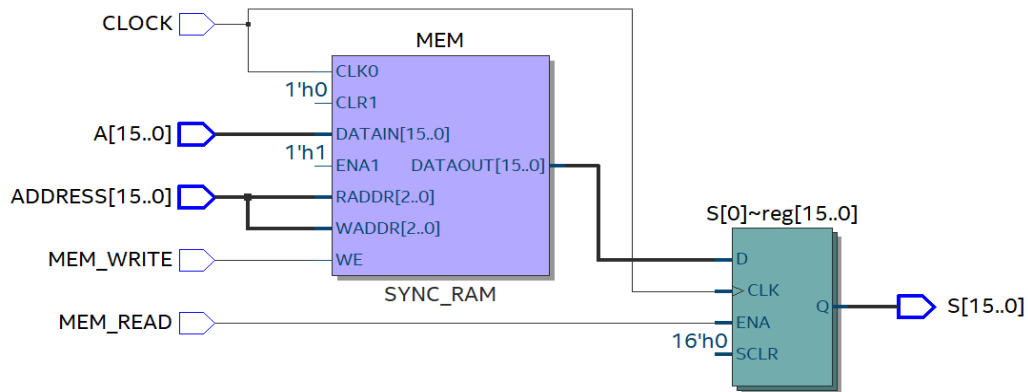

Fonte: Elaborada pelos autores

### 1.3.9. ROM

O componente ROM é responsável por armazenar o programa, com até 256 linhas de código.


O componente ROM recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- A: dado de 2 bytes com o endereço da linha a ser lida.

O componente ROM tem como saída:

- S: dado de 2 bytes armazenado naquela linha.

**Figura 11 - RTL Viewer da ROM**

 

Fonte: Elaborada pelos autores

### 1.3.10. UNIDADE\_DE\_CONTROLE

O componente UNIDADE\_DE\_CONTROLE tem como principal objetivo administrar as flags necessárias para cada tipo de instrução.

O componente UNIDADE\_DE\_CONTROLE recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- OPCODE: dado de 4 bits, indicando a operação a ser realizada;

O componente UNIDADE\_DE\_CONTROLE tem como saída:

- JUMP: dado de 1 bit que serve de flag se há uma operação do tipo jump;
- BRANCH: dado de 1 bit que serve de flag se há uma operação característica de instrução tipo J;
- MEMREAD: dado de 1 bit que serve de flag se há leitura de memória;




- MEMTOREG: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita de um dado da memória num registrador;
- ALUOP: dado de 4 bits que indica a operação a ser realizada na ALU;
- MEMWRITE: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita na memória;
- ALUSRC: dado de 1 bit que serve de flag se há necessidade de executar operação com registrador ou imediato;
- REGWRITE: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita de dados no banco de registradores.

**Tabela 2 – Relações entre OPCODES e flags na UNIDADE\_DE\_CONTROLE**

OPCODE	JUMP	BRANCH	MEMREAD	MEMTOREG	ALUOP	MEMWRITE	ALUSRC	REGWRITE
0000	0	0	0	0	0	0	0	1
0001	0	0	0	0	0	0	1	1
0010	0	0	0	0	0	0	0	1
0011	0	0	0	0	0	0	1	1
0100	0	0	1	1	0	0	0	1
0101	0	0	0	0	0	1	0	0
0110	0	0	0	0	0	0	1	1
0111	0	1	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	1	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborada pelos autores.


**Figura 14 - RTL Viewer da UNIDADE\_DE\_CONTROLE**

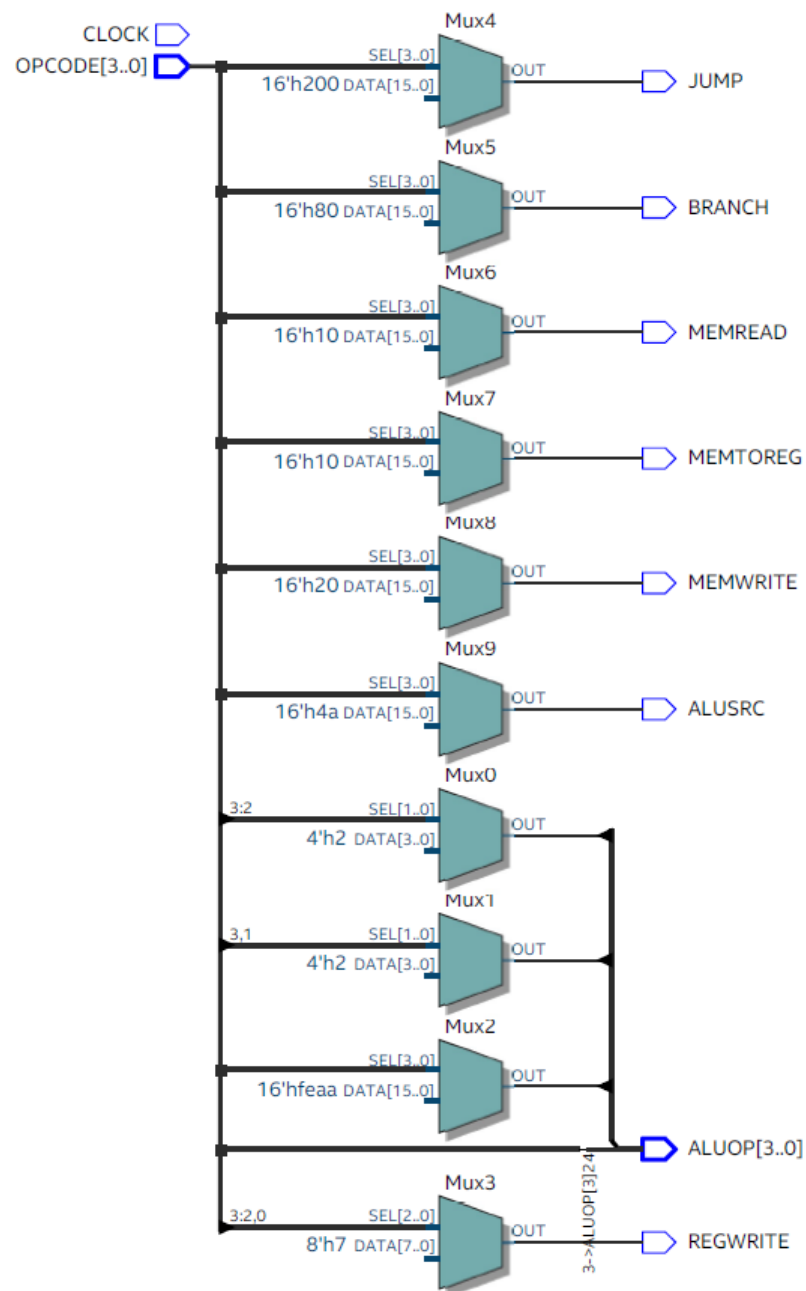

Fonte: Elaborada pelos autores


## 1.4. Datapath

Figura 15 - Datapath

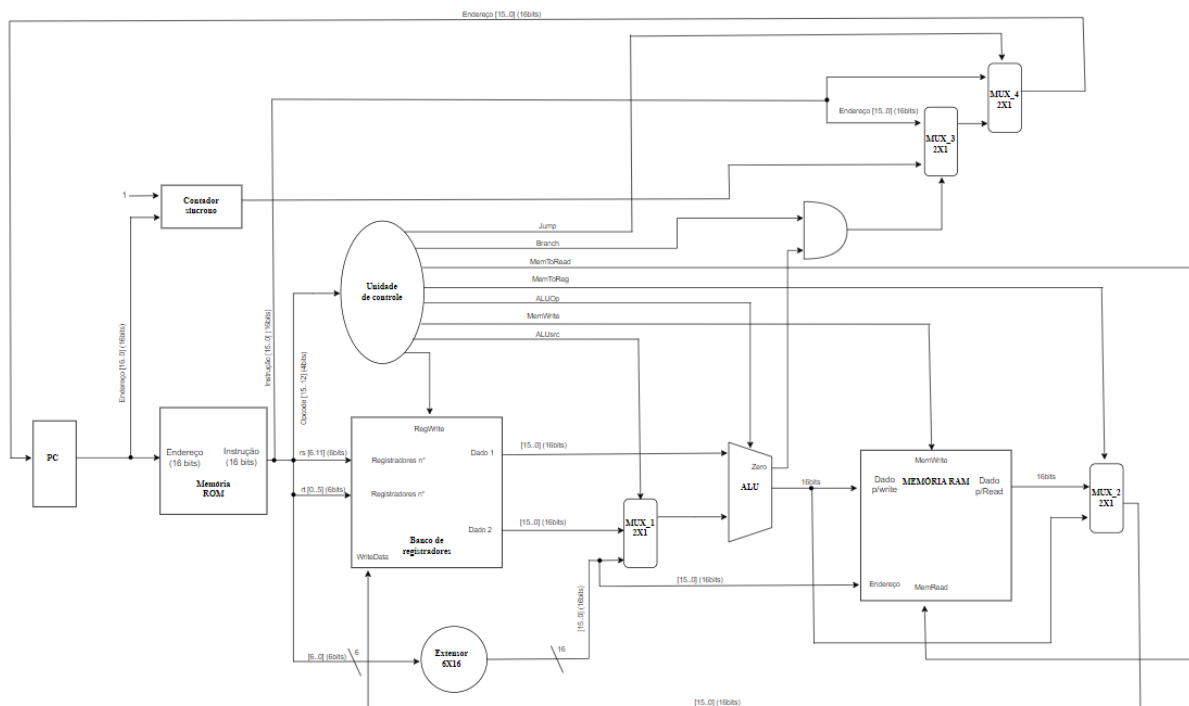


Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 16 - Datapath para instrução tipo R

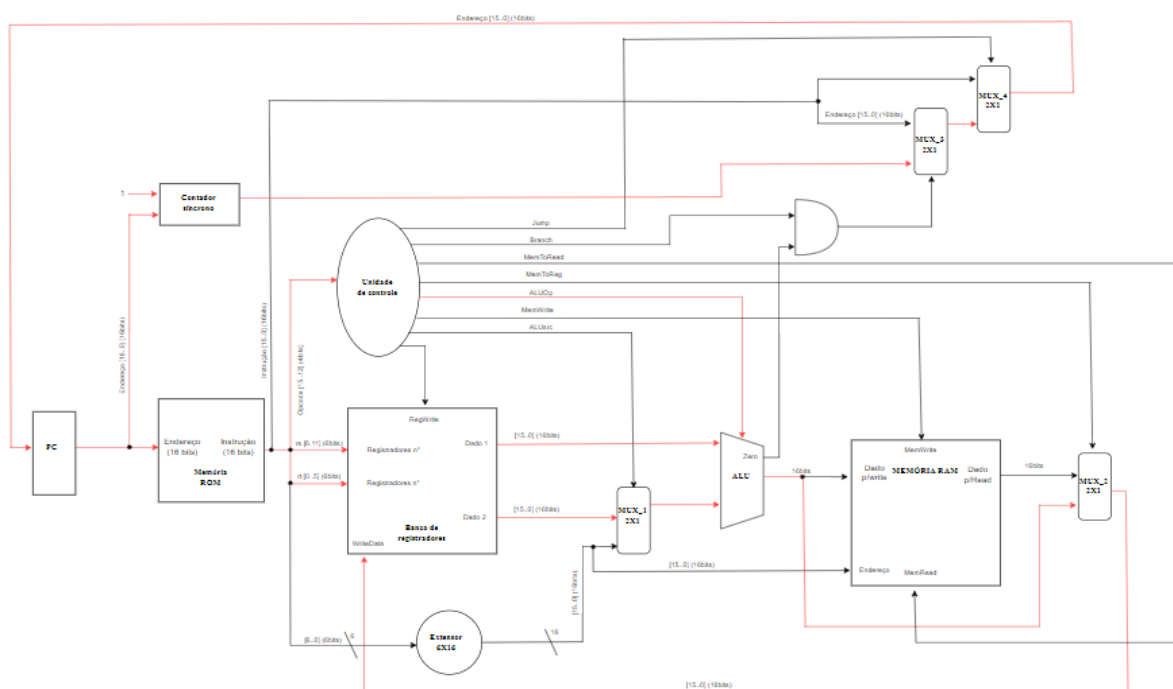


Fonte: Elaborada pelos autores

**Figura 17 - Datapath para instrução tipo I**

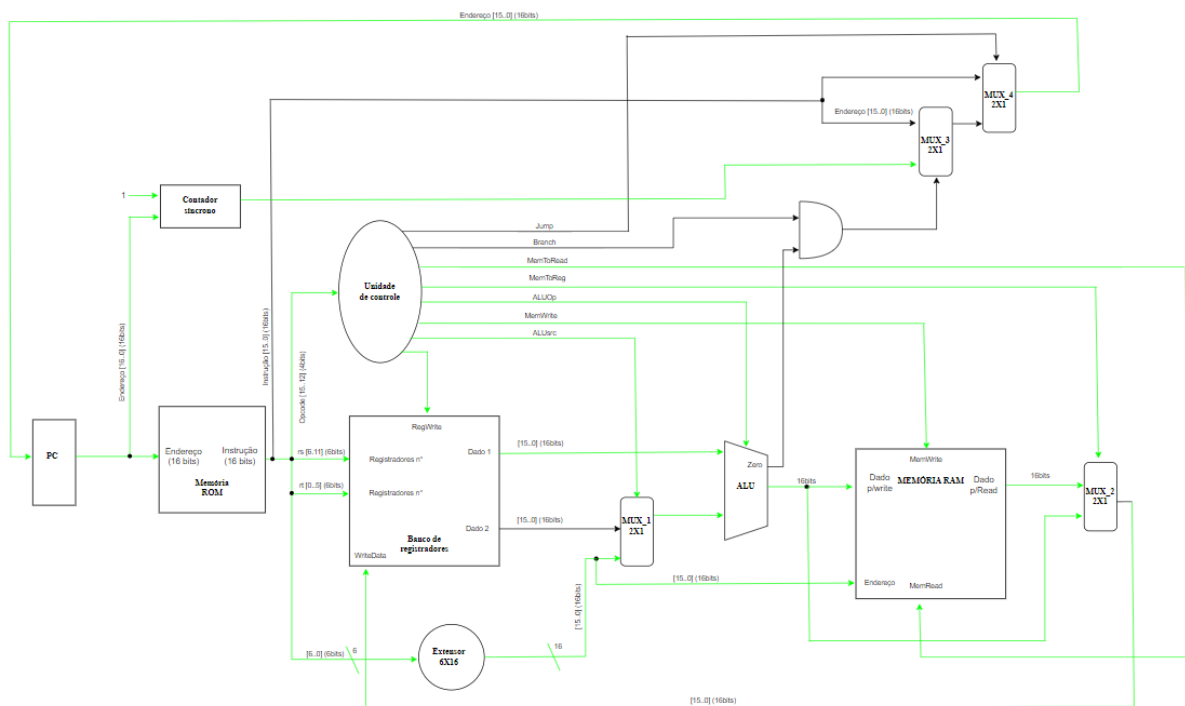

Fonte: Elaborada pelos autores



**Figura 18 - Datapath para instrução tipo J**

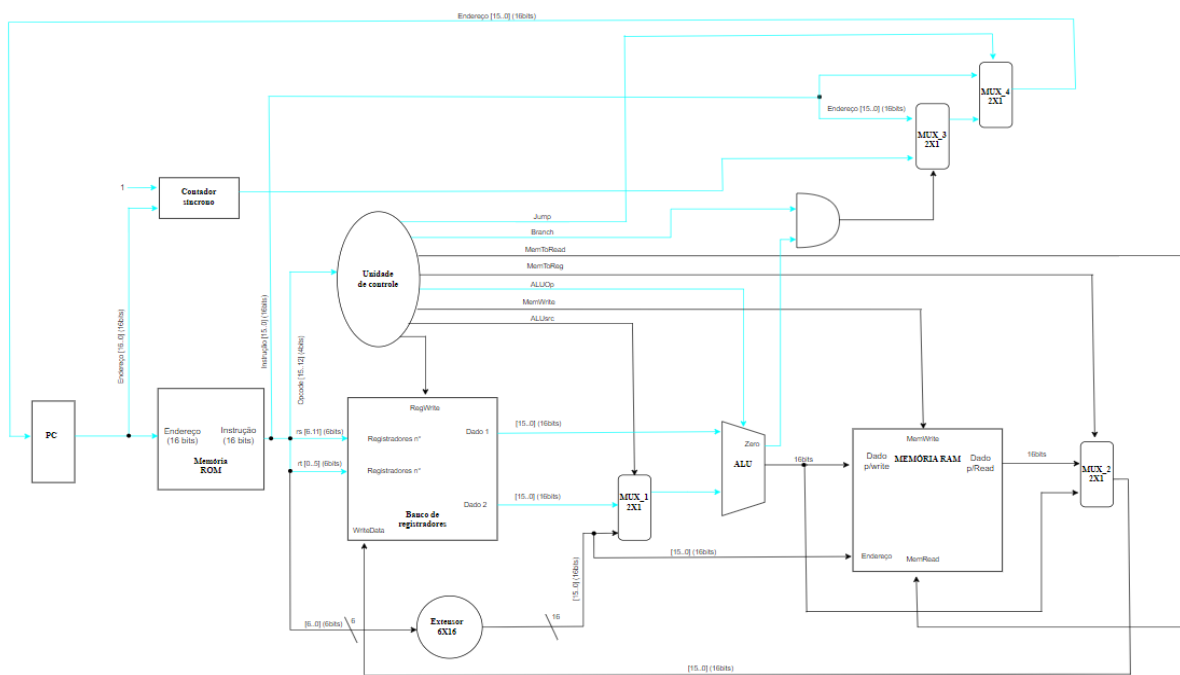


Fonte: Elaborada pelos autores

## 2. Simulações e Testes


### 2.1. Teste ADDI, SUB E SUBI

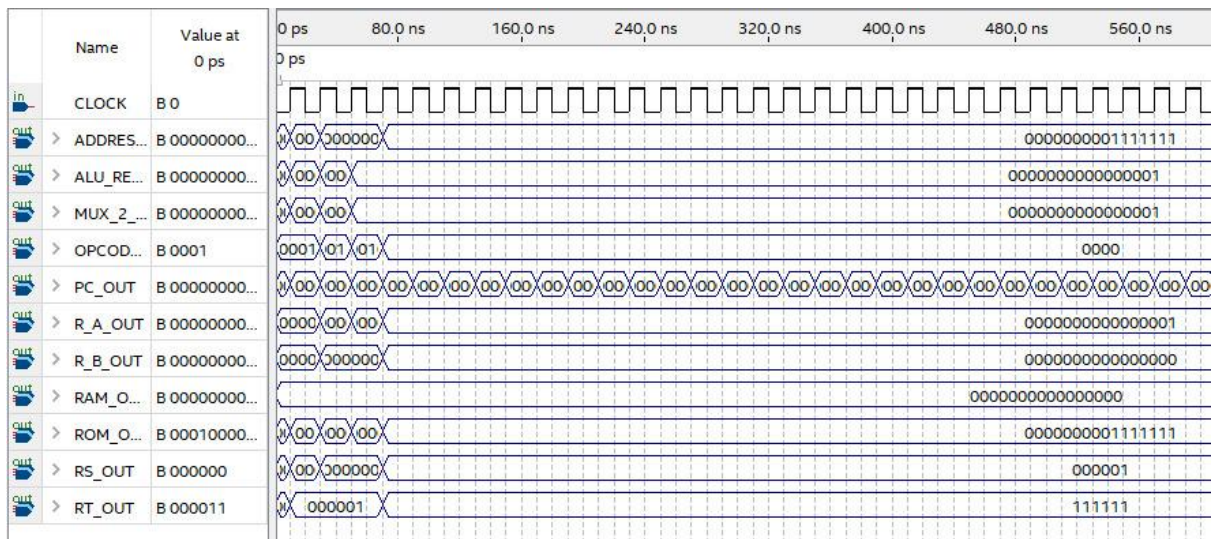 


### 2.2. Teste ADD e ADDI

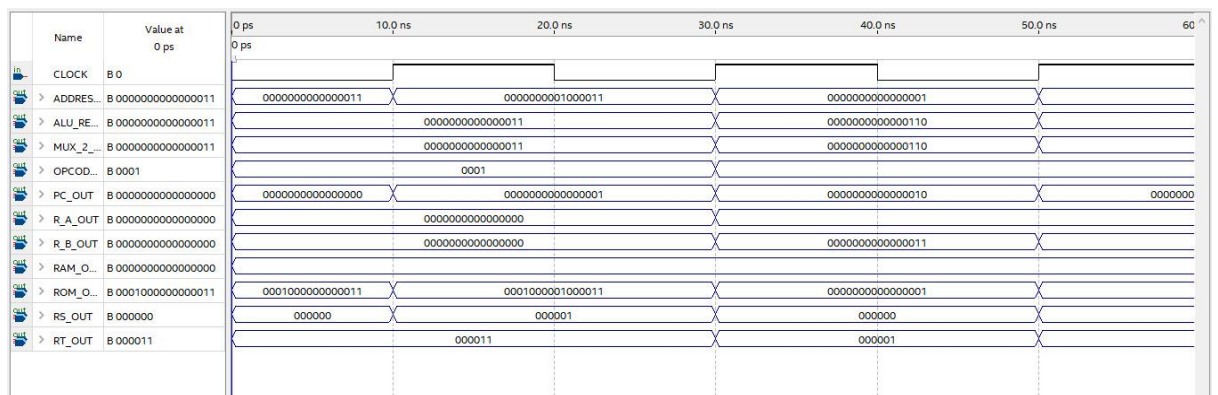



### 2.3. Teste BEQ

 

## 2.4. Teste LI

 

## 2.5. Teste FIBONACCI

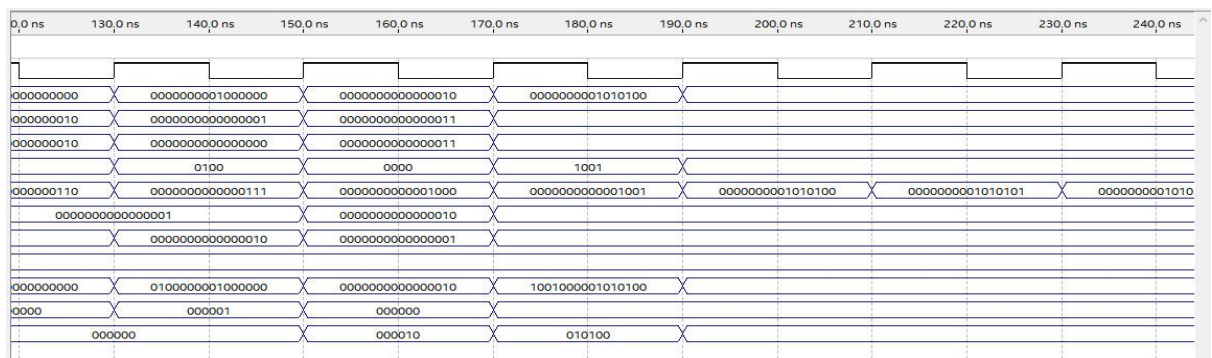 

### **3. Considerações Finais**

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 16 bits denominado de Dynasty, que foi uma rica oportunidade para pôr em prática o que nos foi ensinado na disciplina de AOC, e esclarecer diversos pontos que antes eram difíceis de se entender. “Uma das maiores dificuldades encontradas foi justamente a divisão bits”.

### **4. Repositório**

[https://github.com/marcusv0/AOC\\_EduardoFilipeMarcus\\_UFRR\\_2023](https://github.com/marcusv0/AOC_EduardoFilipeMarcus_UFRR_2023)